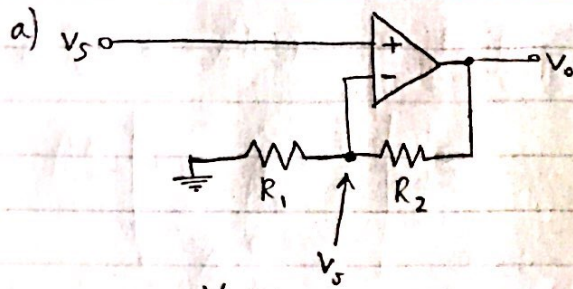


EE16A hw 9

#1 Basic Amplifier Building Blocks

Non-inverting b/c gain is \oplus .


$$V = IR$$

$$V_s - 0 = I(R_1)$$

$$I = \frac{V_s}{R_1}$$

$$V_{R_2} = IR_2 = \frac{V_s R_2}{R_1}$$
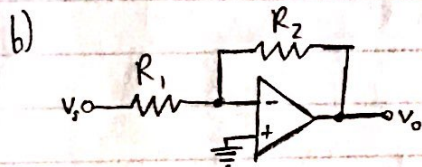
$$V_o = V_s + V_{R_2} = \boxed{V_s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right)}$$



$$V_+ = V_- = 0$$

Inverting b/c gain is \ominus

$$V_s - IR_1 = 0$$


$$I = \frac{V_s}{R_1}$$

$$V_o = 0 - IR_2 = -\left(\frac{R_2}{R_1}\right)V_s$$

$$\text{Gain} = \frac{V_o}{V_s} = \boxed{-\frac{R_2}{R_1}}$$

#2 Amplifier w/ Multiple Inputs

a)

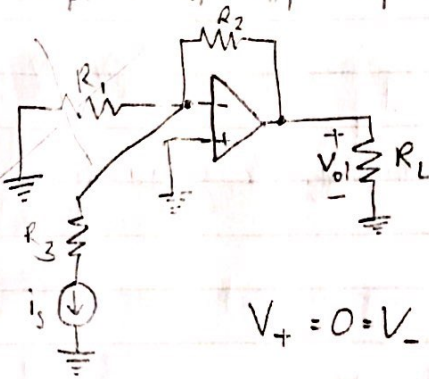


$$V_+ = 0 = V_- \Rightarrow V_{R1} = 0$$

$$V_{R2} = i_s R_2$$


$$V_{R2} = V_{01} = i_s R_2$$

b)

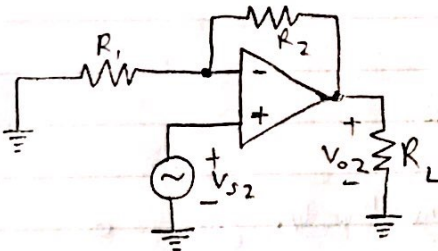

$$V_+ = V_{S2} = V_-$$

R_1 & R_2 in series

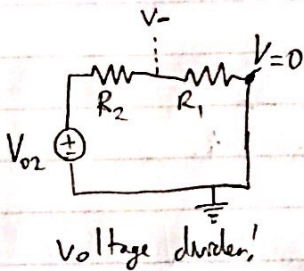

voltage divider!


$$V_{R1} = V_{02} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

$$V_- = \uparrow$$

$$\& V_- = V_{S2}$$

$$\text{so... } V_{S2} = V_{02} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$
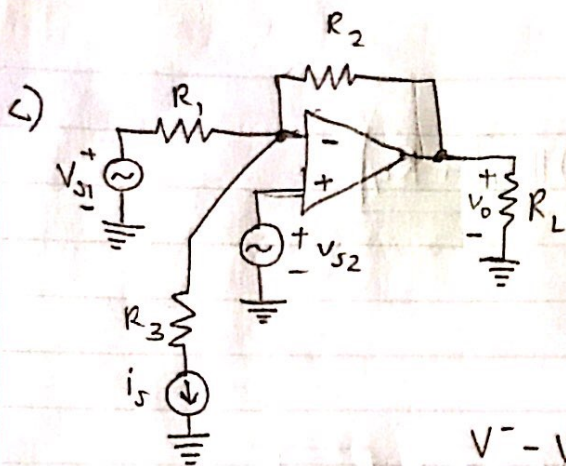
$$V_{02} = V_{S2} \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right)$$



$$V_+ = V_- = V_{S2}$$

$$i_{R1} + i_{R3} + i_{R2} = 0$$

$$\downarrow$$

$$i_{R3} = i_s$$

$$\underbrace{\frac{V_- - V_{S1}}{R_1}}_{i_{R1}} + \underbrace{\frac{V_- - V_o}{R_2}}_{i_{R2}} + i_s = 0$$


$$V_- = V_{S2}$$

$$\frac{V_{S2} - V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2} - V_o}{R_2} + i_s = 0$$

$$V_o = V_{S2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + i_s R_2 - \left(\frac{R_2}{R_1} \right) V_{S1}$$

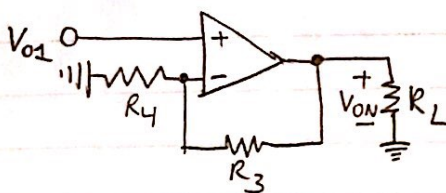d) No current flows in/out of op-amp, so voltages doesn't change from first part.

$$\text{Output of part c} = V_{o1} = V_{S2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + i_s R_2 - \left(\frac{R_2}{R_1} \right) V_{S1}$$



$$V_{ON} = V_{\text{OUT-NEW}}$$


$$V_+ = V_{o1} = V_-$$

Nodal analysis

$$\frac{V_- - \text{Ground}}{R_4} + \frac{V_- - V_{ON}}{R_3} = 0 \quad \& \quad V_- = V_{o1}$$

$$\frac{V_{o1}}{R_4} = \frac{V_{ON} - V_{o1}}{R_3} \Rightarrow V_{ON} = \left(\frac{R_3 + R_4}{R_4} \right) V_{o1}$$


MT#3 Simplifying Resistor Networks

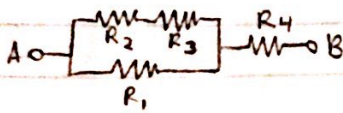

$$R_{eq} = [(R_2 + R_3) \parallel R_1] + R_4$$

MT#4 Capacitors

★ Treat capacitors as open circuits

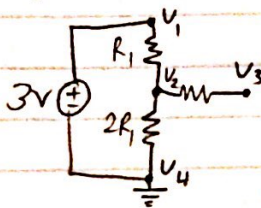

$$V_{R_1} = \frac{1}{3} \times 3 = 1$$

$$V_2 = 3 - 1 = 2V$$


$$V_1 = 1V$$

MT#5 Ladder Nodal

$$\text{Node A: } \frac{V_A - V_B}{R_1} + \frac{V_A - V_1}{R_2} + \frac{V_A}{R_2} = 0$$

$$\text{Node B: } \frac{V_B - V_2}{R_2} + \frac{V_B - V_A}{R_1} = 0$$

MT#6

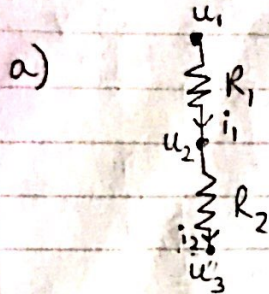

b)

$$F = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ +1 & -1 & 0 \\ 0 & +1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

c) [for original circuit]

$$F^T \vec{i} = \begin{bmatrix} +1 & 0 \\ -1 & +1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 - i_1 \\ -i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{S1} \\ I_{S2} \\ -I_{S1} - I_{S2} \end{bmatrix}$$

$i_2 = I_{S1} + I_{S2}$

$3 \times 2 \quad 2 \times 1$



MT#7

a) $I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}$

$$\frac{1}{5} A = \frac{V_{Th}}{20 \Omega}$$

$$V_{Th} = 4V$$


$$R_{Th} = R_{No} = 20 \Omega$$

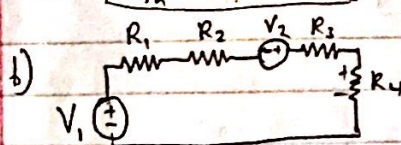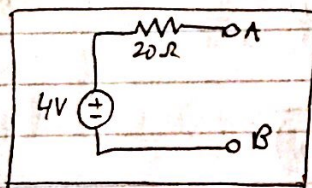

$$V_{Th} = I_{No} R_{Th}$$

$$V_1 = \left(\frac{1}{5} A\right) (30 \Omega) = 10V$$
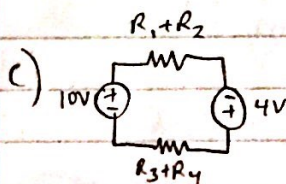
$$V_2 = \left(\frac{1}{5} A\right) (20 \Omega) = 4V$$



$$10V - (40 \Omega) I + 4V - (30 \Omega) I = 0 \quad KVL$$


$$14V - (70 \Omega) I = 0$$

$$I = \frac{1}{5} A$$


$$V_{R4} = \left(\frac{1}{5} A\right) (10 \Omega) = 2V$$

MT#8

1) V_{Th} over OC

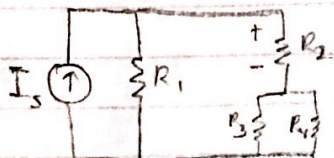

↓

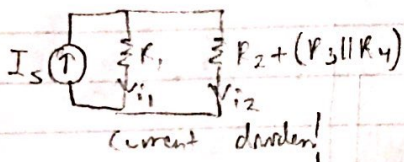


$$i_2 = I_s \frac{\frac{R_2 + (R_3 \parallel R_4)}{1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + (R_3 \parallel R_4)}} = I_s \frac{1}{1 + \frac{R_2 + (R_3 \parallel R_4)}{R_1}}$$

$$i_2 = \frac{I_s R_1}{R_1 + R_2 + (R_3 \parallel R_4)}$$

$$V_{Th} = V_{R_2} = i_2 R_2 = \boxed{\frac{I_s R_1 R_2}{R_1 + R_2 + (R_3 \parallel R_4)}}$$

2) R_{Th}

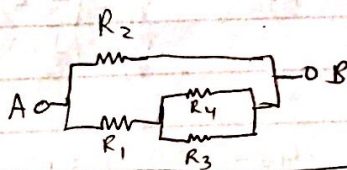


$$R_{Th} = R_2 \parallel [R_1 + (R_3 \parallel R_4)]$$

MT#9

a) $R_x = \frac{W}{A} \rho_x$ $R_y = \frac{L}{A} \rho_y$

b)

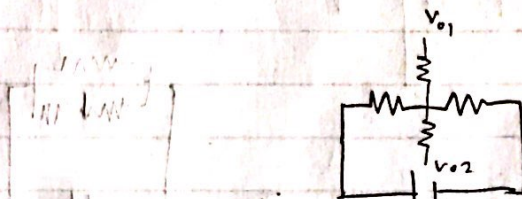

$\frac{1}{1+2} \times 3 = \boxed{1V}$


c)

$V_{02} = V_s \left(\frac{N+1-j}{N} \right)$

MT#10

a) $C = \epsilon \frac{A}{d} = \epsilon \frac{wx}{d}$

$C = \epsilon \frac{wx}{d}$

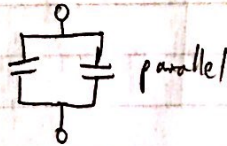

Net capacitance = $2\epsilon \frac{wx}{d}$

b)

$C_a V_s = (C_a + C_{ref}) V_{out}$
 $V_{out} = \frac{C_a V_s}{C_a + C_{ref}}$

c) $\underbrace{V_s (C_a + V_{out}[k-1] C_{ref})}_{\phi_1} = \underbrace{V_{out}[k] (C_a + C_{ref})}_{\phi_2}$

$V_{out}[k] = \frac{V_s (C_a + V_{out}[k-1] C_{ref})}{C_a + C_{ref}}$

#11

Skanda Suresh 3031861340
 Adhyayan Narang 26433045
 Mohan Ganesan 24199173