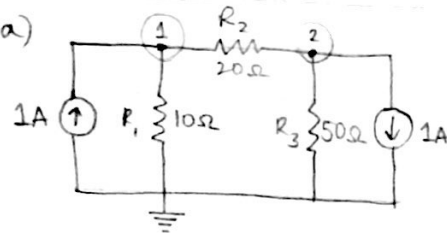


Homework #7 FE16A

#1



KCL

①

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} = 1A$$

$$\frac{V_1}{10} + \frac{V_1 - V_2}{20} = 1$$

$$2V_1 + V_1 - V_2 = 20$$

$$3V_1 - V_2 = 20$$

$$3V_1 - V_2 = 20$$

$$5V_1 - 7V_2 = 100$$

$$V_1 = \frac{20 + V_2}{3}$$

$$5\left(\frac{20 + V_2}{3}\right) - 7V_2 = 100$$

$$\frac{100 + 5V_2}{3} - 7V_2 = 100$$

$$100 + 5V_2 - 21V_2 = 300$$


$$-16V_2 = 200$$

$$V_2 = -12.5V$$

$$5V_1 - 7V_2 = 100$$

$$5V_1 - 7(-12.5) = 100$$

$$V_1 = 2.5V$$

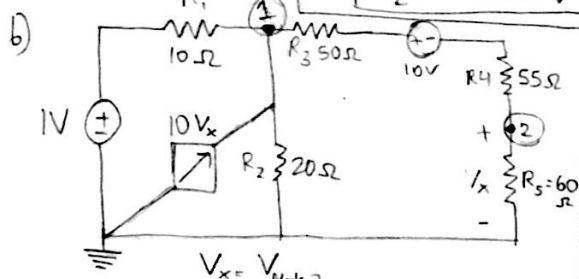

①

$$10V_2 + \frac{4V - V_1}{R_1} = \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1 - 10V - V_2}{R_3 + R_4}$$

$$10V_2 + \frac{4 - V_1}{10} = \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - 10 - V_2}{105}$$

$$2100V_2 + 21 - 21V_1 = 10.5V_1 + 2V_1 - 20 - 2V_2$$

$$2102V_2 - 33.5V_1 = -41$$

②

$$\frac{V_1 - 10V - V_2}{R_3 + R_4} = \frac{V_2}{R_5} \Rightarrow \frac{V_1 - 10 - V_2}{105} = \frac{V_2}{60}$$

$$60(V_1 - 10 - V_2) = 105V_2$$

$$4V_1 - 40 - 4V_2 = 7V_2$$

$$4V_1 - 11V_2 = 40$$


$$\begin{bmatrix} -33.5 & 2102 & -41 \\ 4 & -11 & 40 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = 10.4023V$$

$$V_2 = 0.1463V$$

Verify a) w/ Superposition


w/ 1A on

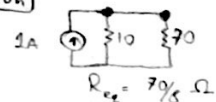

$$V_{1A} = (0.875A)(10\Omega) = 8.75V$$

$$V_{2A} = (0.125A)(50\Omega) = 6.25V$$

w/ 1A off

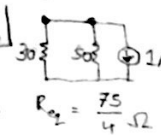

$$V_{1B} = -(0.375A)(10\Omega) = -3.75V$$

$$V_{2B} = -(0.375A)(50\Omega) = -18.75V$$

$$V_1 = 8.75 - 3.75 = 5V \quad V_2 = 6.25 - 18.75 = -12.5V$$

#2

v2

a)

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_b$$

$$V_3 = \frac{R_3}{R_3 + R_T} V_b$$

$$V_{Th} = V_3 - V_2 = \frac{R_3}{R_3 + R_T} V_b - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_b$$

$$V_{Th} = V_b \left(\frac{R_3}{R_3 + R_T} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$R_{Th} = (R_T + R_1) \parallel (R_3 + R_2)$$

$$b) V_o = V_{Th} = \frac{R_3}{R_3 + R_T} V_b - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_b$$

$$\frac{R_3}{R_3 + R_T} V_b = V_o + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_b$$

$$\frac{R_3 V_b}{R_3 + R_T} = \frac{V_o R_1 + V_o R_2 + V_b R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_T = \frac{R_3 (V_b R_1 - V_o R_1 - V_o R_2)}{V_o R_1 + V_o R_2 + V_b R_2}$$

c) If $R_T = R_1 = R_2 = R_3$, then $V_o = 0$.

As temp rises , voltage at the bridge becomes higher $\leftarrow V_o = \left(\frac{y}{y+R_T} - \frac{y}{2y} \right) V_b$

d)

$$Q = \frac{dV_o}{dT} = R_T \frac{dV_o}{dR_T} \frac{1}{R_T} \frac{dR_T}{dT}$$

$$\frac{dV_o}{dR_T} = \frac{-R_3 V_o}{(R_T + R_3)^2} \quad \frac{dR_T}{dT} = \frac{-R_2 (T_0) \beta e^R \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}{T^2}$$


$$= \frac{-R_T \beta}{T^2}$$

$$Q = \frac{R_T R_3 V_1}{(R_T + R_3)^2} \cdot \frac{\beta}{T_2}$$

$$= \frac{\alpha V_1}{(1+\alpha)^2} \frac{\beta}{T^2}$$

$$\frac{dQ}{dT} = \frac{1-\alpha}{(\alpha+1)^3} \left(\frac{V_o \beta}{T^2} \right) = 0 \quad \frac{dQ}{dT} = 0 \text{ when } \alpha = 1$$

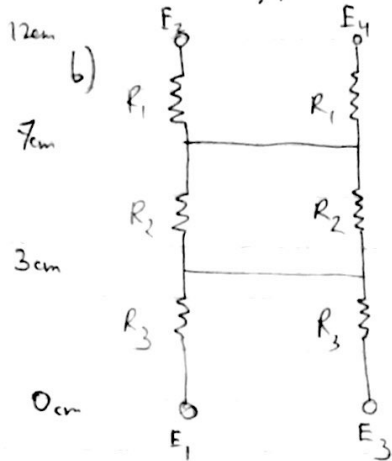
#3 a) $R = \rho \frac{L}{A} = (1 \Omega \cdot m) \frac{0.12m}{0.03m \cdot 0.0005m} = 8000 \Omega = \boxed{8k\Omega}$



$$R_1 = \frac{12-7}{12} \cdot R_{1 \rightarrow 2} = \frac{5}{12} \cdot 5k\Omega = \boxed{2.083k\Omega}$$

$$R_2 = \frac{4cm}{12cm} \cdot 5k\Omega = \boxed{1.667k\Omega}$$

$$R_3 = \frac{3cm}{12cm} \cdot 5k\Omega = \boxed{1.25k\Omega}$$

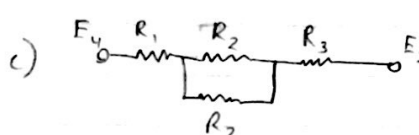
c)  $R_{eq} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_2}} + R_3$

$$= 2.083 + \frac{1.667}{2} + 1.25$$

$$= 4.167k\Omega$$

$$V = IR$$
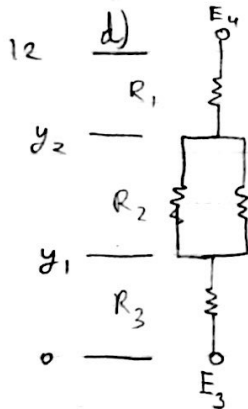
$$= (0.001A)(4167\Omega) = \boxed{4.167V}$$



$$R_1 = \frac{12-y_2}{12} \cdot 5k\Omega$$

$$R_2 = \frac{y_2-y_1}{12} \cdot 5k\Omega$$

$$R_3 = \frac{y_1}{12} \cdot 5k\Omega$$

$$R_{eq} = R_1 + \frac{R_2}{2} + R_3$$

$$= \left(0.12m - y_2 + \left(\frac{1}{2}\right)(y_2 - y_1) + y_1\right) \frac{5k\Omega}{0.12m}$$

$$= \left(0.12m + \frac{y_1}{2} - \frac{y_2}{2}\right) \frac{5k\Omega}{0.12m}$$

$$V = R_{eq} \cdot 0.001A$$

$$V = \frac{0.12m + \frac{y_1 - y_2}{2}}{0.12m} \cdot 5V$$


e) $V_{E4-E2} = I \cdot R_1 = \frac{0.12m - y_2}{0.12m} \cdot 5V$

$$V_{E3-E1} = I \cdot R_3 = \frac{y_1}{0.12m} \cdot 5V$$

With V , we can only measure the distance between points.

#4

a)

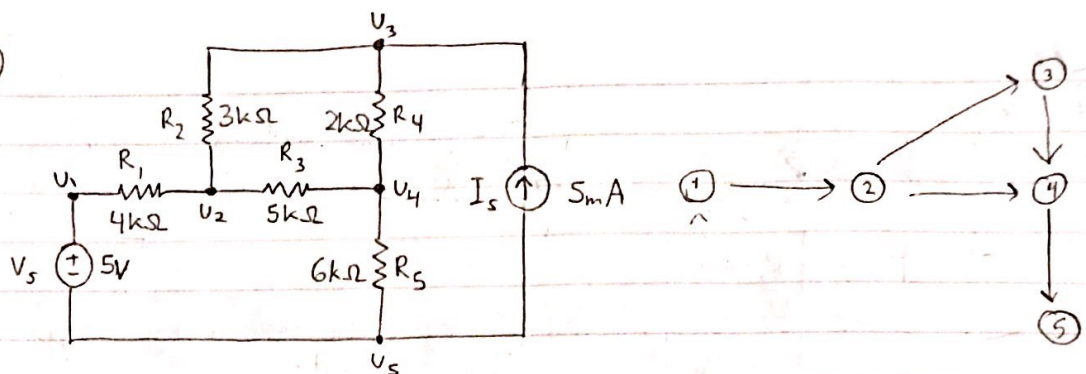

Node: 1 2 3 4 5

$$F = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

b) $F^T \vec{i} =$

$$F^T \vec{i} = F^T \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 \\ -i_1 + i_2 + i_3 \\ -i_2 + i_4 \\ -i_3 - i_4 + i_5 \\ -i_5 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

$F^T \vec{i}$ represents the KCL equations by setting the difference between current into a node and current out of a node to 0. We are missing proper equations for $v_1, v_3, \& v_5$.

c) New KCL

v_5 $I_s + \frac{v_5 - v_4}{R_5} = 0$

v_3 $-I_s + \frac{v_3 - v_4}{R_4} + \frac{v_3 - v_2}{R_2} = 0$

$i_2 + I_s = i_4$


d) $\vec{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_s \\ 0 \\ I_s \end{bmatrix}$

e)

$$F\vec{u} = \vec{v}$$

$$F\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 - u_2 \\ u_2 - u_3 \\ u_2 - u_4 \\ u_3 - u_4 \\ u_4 - u_5 \end{bmatrix}, \text{ which is equal to each voltage drop.}$$

f)

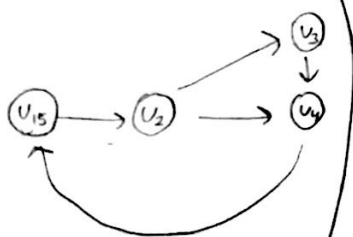

$$F' = \begin{matrix} \text{Node} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{bmatrix} +1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & +1 \\ 0 & +1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

g)

$$F'\vec{u} + \vec{c} = \vec{v}$$

$$\begin{bmatrix} u_{15} - u_2 \\ u_2 - u_3 \\ u_2 - u_4 \\ u_3 - u_4 \\ u_4 - u_5 \end{bmatrix} + \vec{c} = \begin{bmatrix} u_1 - u_5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ u_5 - u_5 \end{bmatrix}$$

$$h) \begin{bmatrix} u_{15} - u_2 - u_5 \\ u_2 - u_3 \\ u_2 - u_4 \\ u_3 - u_4 \\ u_4 - u_{15} - u_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 i_1 \\ R_2 i_2 \\ R_3 i_3 \\ R_4 i_4 \\ R_5 i_5 \end{bmatrix}$$

$$V = IR$$

Ohm's Law

$$i) \begin{matrix} Ri - F'u = \vec{c} \\ F^T \vec{u} = \vec{0} \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} R & -F' \\ F^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{u} \\ \vec{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{c} \\ \vec{0} \end{bmatrix}$$

j) If the columns of F are linearly independent then the right & left halves will be linearly independent b/c they're made up of F . F doesn't have full rank b/c it is an incidence matrix w/ rows summing to 0, meaning multiplying F by $\mathbf{1}$ would yield $\mathbf{0}$.

k)

$$\begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ v_{15} \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ I_s \\ 0 \\ I_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

l) python

$$i_1 = -0.006A$$

$$i_2 = -0.005A$$

$$i_3 = 0.004A$$

$$i_4 = -0.005A$$

$$i_5 = -0.006A$$

$$v_{15} = 4.2V$$

$$v_2 = 2V$$

$$v_3 = 3.8V$$

#5

Skanda Suresh : 3031861340

Mohan Ganesan : 24199173

Adhyayan Narang : 26433045

We died together, with valor.